

Grundlagen der Technischen Informatik

Übung zur Vorlesung

Ü5: Kombinatorische und sequentielle Automatenmodelle in VHDL

Aufgabe 1:

Erstellen Sie ein VHDL-Prozeß-Modell mit 2 Prozessen, das die Funktionen


$$a = b | c \& d \quad \text{und} \\ e = a \& \bar{c}$$

berechnet.

 Aufgabe 2:


Erklären Sie die folgenden Abbildungen von VHDL-Fragmenten nach Schaltungen:

```
if A = '1' then
  Q <= B;
else
  Q <= '0';
end if;
```



Kombinatorische Schaltung
 
```
if A = '1' then
  Q <= B;
end if;
```



Sequentielle Schaltung (Latch)

Aufgabe 3:

Eine Vorderflanke vom Signal c beschreibt man in VHDL als (c'event and c = '1').

Beschreiben Sie ein Vorderflankengesteuerten D-Flip-Flop als mit einem VHDL-Prozeß!

Aufgabe 4:


Ergänzen Sie die Beschreibung des Flip-Flops aus der Aufgabe 3.

Teil a) um ein asynchrones Reset,

Teil b) um ein synchrones Reset.

 Aufgabe 5:

Teil a) Erstellen Sie ein VHDL-Prozeß-Modell in der Huffmann-Normalform-Kodierung, das den im Diagramm dargestellten endlichen Automaten beschreibt.



S0, S1, S2 sind Zustände;
0/01 ist für X = 0 und Y1 = 0, Y2 = 1.

Graphische Darstellung


Teil b) Was muss ich am VHDL-Code ändern, um einen asynchronen Automaten zu erhalten?

Teil c) Was passiert bei dem synchronen Automaten, wenn X <= '1' einmalig gesetzt wird?


Teil d) Was berechnet der Automat bei einem Takt von 5ns? Füllen Sie die Tabelle aus !

t [ns]	0	2	5	8	10	11	12	13	15	16	20	25	30
X	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
Y ₁	u												
Y ₂	u												
NS	u												
CS	S0												

 Verschiedene Darstellungen von Automaten:



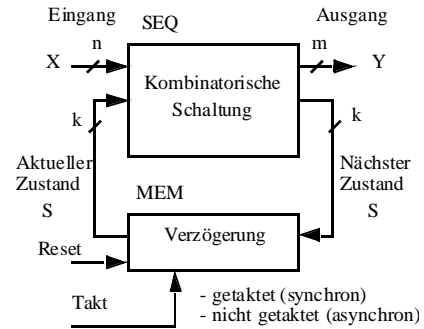Modell $A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$
 $S = \{S_0, S_1, S_2\}$
 $X = \{0,1\}$ $Y = \{0,1\}^2$
 $\delta: S \times X \rightarrow S$
 $\lambda: S \times X \rightarrow Y$



Implementierung Huffman-Normalform

- process realization of machine

```
entity FSM is
  port (CLK,RESET, X: in bit;
        Y1,Y2: out bit);
end FSM;

architecture BEH_2PR of FSM is
  type STATE is (S0, S1, S2);
  signal    CURRENT_STATE,    NEXT_STATE:
  STATE;

begin
  SEQ: process (CURRENT_STATE, X)
  begin
    case CURRENT_STATE is
      when S0 =>
        if (X = '0') then
          NEXT_STATE <= S0;
          Y1 <= '0'; Y2 <= '1';
        else
          -- process to hold synchronous elements
          MEM: process (CLK,RESET)
          begin
            if RESET then
              CURRENT_STATE <= S0;
            elsif CLK'event and CLK = '1' then
              CURRENT_STATE <= NEXT_STATE;
            end if;
          end process;
        end process;
      end case;
    end process;

  -- process to hold synchronous elements
  MEM: process (CLK,RESET)
  begin
    if RESET then
      CURRENT_STATE <= S0;
    elsif CLK'event and CLK = '1' then
      CURRENT_STATE <= NEXT_STATE;
    end if;
  end process;
end BEH_2PR;
```

